

## **Otázky pro ústní zkoušení při probírání kapitoly 0403 Polovodiče a základy elektroniky**

1. Elektrická intenzita (definice, význam)
2. Elektrické napětí (definice, význam)
3. Elektrický proud (definice, význam)
4. Rezistor
5. Dělení proudu v elektrickém obvodu
6. Dělení napětí v elektrickém obvodu
7. VA charakteristika odporu a žárovky
8. Ohmův zákon
9. Kirchhoffovy zákony
10. Vlastní polovodiče
11. Příměsové polovodiče
12. Dioda
13. Tranzistor