

4.6.8 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

Př. 1: Efektivní hodnota síťového napětí je 230 V . Urči jeho amplitudu.

Př. 2: Žárovka 100 W je připojena k síťovému napětí 230 V . Urči největší okamžitou hodnotu proudu, který přes žárovku prochází.